



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



BIS-411BM-LED

Przełącznik bistabilny z pamięcią i przyciskiem, $U_n=230V$, $I=16A$ $I_{nRush}(120A/20ms)$, styk 1xNO, 1 mod

Index: BIS-411BM-LED

Zasilanie: 165+265 V AC

Max obciążenie: 16 A (120 A/20 ms)

Montaż: na szynie 35 mm

Z pamięcią stanu. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Elektroniczny bistabilny przełącznik impulsowy BIS-411BM-LED umożliwia załączenie lub wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Przycisk na elewacji pozwala na bezpośrednie sterowanie obwodem bez konieczności wyzwalania przycisków zewnętrznych. Przełącznik bistabilny BIS-411BM 230 V występuje w wersjach:

- BIS-411 230 V - podstawowy model z pojedynczym przełącznikiem 16 A
- BIS-411-LED 230 V - ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: **światłówki LED**, światłówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.
- BIS-411M 230 V - z pamięcią pozycji styku. Po załączeniu zasilania zostanie przywrócony stan przełącznika jaki był w momencie wyłączenia zasilania.
- BIS-411M-LED 230 V - ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym oraz z pamięcią pozycji styku.
- BIS-411 2Z 230 V - jednokanałowy z dwoma niezależnymi stykami roboczymi 2 x NO.
- BIS-411 1R1Z 230 V - jednokanałowy z dwoma niezależnymi stykami roboczymi: 1 x NO oraz 1 x NC.

Działanie

Przełącznik bistabilny zasada działania:

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonekowego), podłączonego do przełącznika. Po następnym impulsie

nastąpi wyłączenie odbiornika. Przełącznik posiada funkcję tzw. „pamięci” pozycji styku, tzn. po załączeniu zasilania zostanie przywrócony stan przełącznika, jaki był w momencie wyłączenia zasilania. Przycisk na obudowie realizuje dokładnie taką samą funkcję, jak przycisk zewnętrzny podłączony do zacisków urządzenia.

Wersja przełącznika „LED” posiada styk przystosowany do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze, itp.



UWAGA!

BIS-411BM-LED 230V może współpracować z przyciskami podświetlanymi ($I < 5\text{mA}$).



Tabela mocy

| żarowe | halogen | jarzeniowe | energooszcz. | LED |
|--------|---------|------------|--------------|------|
| 2000W | 1250W | 1000W | 500W | 250W |

Wartości orientacyjne dopuszczalnego obciążenia.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
| Napięcie sterowania 1 | 165-265 V |
| Częstotliwość napięcia sterowania 1 | 50-50 Hz |
| Znamionowy prąd załączania | 16 A |
| Zakres napięcia zasilającego | 165-265 V |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek | 2000 W |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek | 600 VA |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) | 750 VA |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 600 VA |
| Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$) | 12 A |
| Obsługa ręczna | Tak |
| Funkcja | Przełącznik elektroniczny |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
| Rodzaj napięcia sterowania 1 | AC |
| Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
| Głębokość wbudowania | 65 mm |
| Liczba styków zwiernych | 1 |
| Liczba styków rozwiernych | 0 |
| Liczba styków przełącznych | 0 |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat